



**Introduction au VHDL**

Philippe Meyne – [philippe.meyne@univ-paris12.fr](mailto:philippe.meyne@univ-paris12.fr)

## Structure du langage VHDL

- Langage parallèle / concurrent
- Langage de description d'application séquentielle
- Plusieurs niveaux de description

2

## Architecture générale d'un fichier de description VHDL

- Déclaration : `entity`


- Déclaration : `architecture`

3

## Architecture générale d'un fichier de description VHDL (suite)

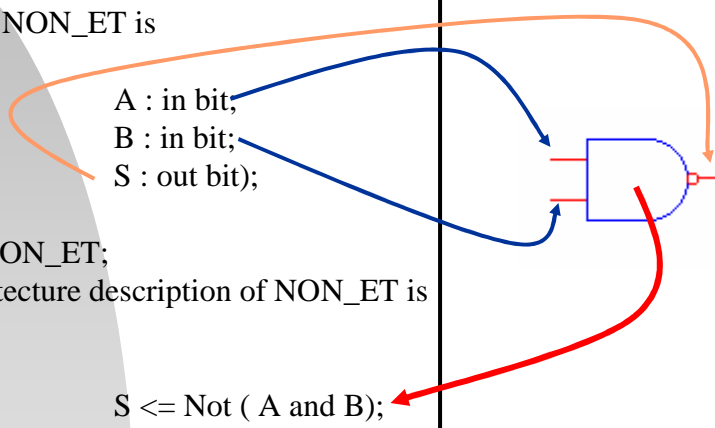- Exemple : mise en œuvre d'un Nand

```
entity NON_ET is
port(
  A : in bit;
  B : in bit;
  S : out bit);
end NON_ET;
Architecture description of NON_ET is
begin
  S <= Not ( A and B);
end description;
```



4

## Les types de variables

- Type entiers :

```
D : in integer range 0 to 256;
```

- Type flottants :

```
E : in real;
```

- Type record (enregistrement) :

```
type node is record  
  capa : real;  
  sortance : integer range 1 to 20;  
end record;
```

```
...
```

```
process(clk)  
  variable x : node;  
begin
```

5

## Les types de variables (suite)

- Type physique :

```
A : in bit;
```

```
D1 : out bit_vector(0 to 7);
```

```
C : in std_logic;
```

```
D1 : out std_logic_vector(0 to 7);
```

6

## Les conversions de type

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.std_arith.all;
entity conversion is
port(
    sortie : out integer range 0 to 255;
    entree : in std_logic_vector(0 to 7);
    A : in bit;
    E: out real);

end conversion;
Architecture description of conversion is
begin
    E <= real(A);
    sortie <= integer(entree);
end description;
```

7

## Les conversions de type (suite)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.std_arith.all;
entity conversion is

port(
    entree : in integer range 0 to 255;
    sortie : out std_logic_vector(0 to 7));

end conversion;
Architecture description of conversion is
begin
    sortie <= std_logic_vector(entree);
end description;
```

8

## Les signaux

- variables intermédiaires

```
entity bascule_RS is
port(
    reset : in bit;
    set   : in bit;
    Q     : out bit;
    QL    : out bit);

end bascule_RS;
Architecture description of bascule_RS is
signal inter1 : bit;
signal inter2 : bit;
begin
    inter1 <= not ( not set and inter2 );
    inter2 <= not( inter1 and not reset);
    QL <= inter2;
    Q <= inter1;
end description;
```

9

## Les opérateurs

- Opérateurs logiques parallèles permettant de décrire une application

- Opérateurs arithmétiques

+ - \* / mod abs

- Opérateurs logiques

and or not xor nand nor

10

## Les opérateurs exemple mise en œuvre d'opérateurs

```
entity demi_adder is
port(      A : in bit;
          B : in bit;
          R : in bit;
          Si : out bit;
          Ri : out bit);
end demi_adder;

architecture descript of demi_adder is
begin
    Si <= A XOR B XOR R;
    Ri <= (A and B) OR (R AND (A OR B));
end descript;
```

11

## Les opérateurs simulation mise en œuvre d'opérateurs



Retard du au  
temps de propagation

12

## Les opérateurs (suite)

- Opérateur d'affectation conditionnel

Sortie <= expression when condition else expression

13

## Les opérateurs exemple assignation conditionnelle

```
entity demi_adder is
port(
    A : in bit;
    B : in bit;
    R : in bit;
    Si : out bit;
    Ri : out bit);
end demi_adder;
architecture descript of demi_adder is
begin
    Si <= '1' when (A='1' xor B='1' xor R='1')
        else '0';

    Ri <= '1' when (A='1' and B='1') or
        ((A='1' or B='1') and R='1')
        else '0';
end descript;
```

14

## Les opérateurs

### simulation assignation conditionnelle

15

## Les opérateurs (suite)

- Opérateur d'affectation sélective

with sélecteur select  
 sortie <=    expression\_1 when valeur sélecteur 1  
                   expression\_2 when valeur sélecteur 2  
                   ...  
                   expression\_N when others;

16



## Les opérateurs exemple


```
entity sept_segment is
port(
    code : in integer range 0 to 9;
    sortie : out bit_vector(0 to 6));
end sept_segment;
architecture description of sept_segment is
begin
    with code select
    sortie <=
        "1111110" when 0,
        "0110000" when 1,
        "1101101" when 2,
        "1111001" when 3,
        "0010111" when 4,
        "1011011" when 5,
        "1011111" when 6,
        "1110000" when 7,
        "1111111" when 8,
        "1111011" when 9,
        "0011101" when others;
end description;
```

17
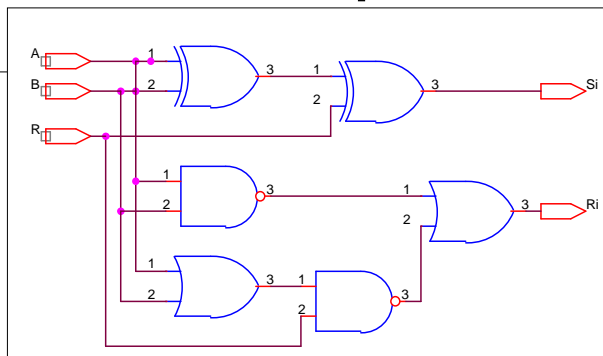
## L'instanciation de composants

```
entity demi_adder is
port(
    A : in bit;
    B : in bit;
    R : in bit;
    Si : out bit;
    Ri : out bit);
end demi_adder;
```

```
architecture descript of demi_adder is
begin
    Si <= A xor B xor R;
    Ri <= (A and B) or (R and (A or B));
end descript;
```




18

## L'instanciation de composants suite

```


entity full_adder is
port(
    donnee1 : in bit_vector(3 downto 0);
    donnee2 : in bit_vector(3 downto 0);
    somme    : out bit_vector(3 downto 0);
    retenu   : out bit);
end full_adder;

architecture descript of full_adder is
signal ri0,ri1,ri2 : bit;
begin
    add_1: demi_adder
        port map(donnee1(0),donnee2(0),'0',somme(0),ri0);
    add_2: demi_adder
        port map(donnee1(1),donnee2(1),ri0,somme(1),ri1);
    add_3: demi_adder
        port map(donnee1(2),donnee2(2),ri1,somme(2),ri2);
    add_4: demi_adder
        port map(donnee1(3),donnee2(3),ri2,somme(3),retenu);
end descript;
    
```

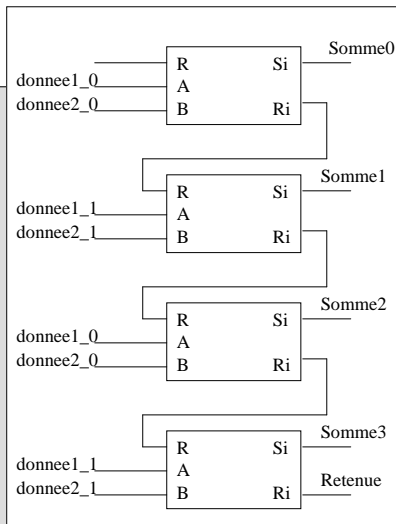


19
 
## L'instanciation de composants simulation



20
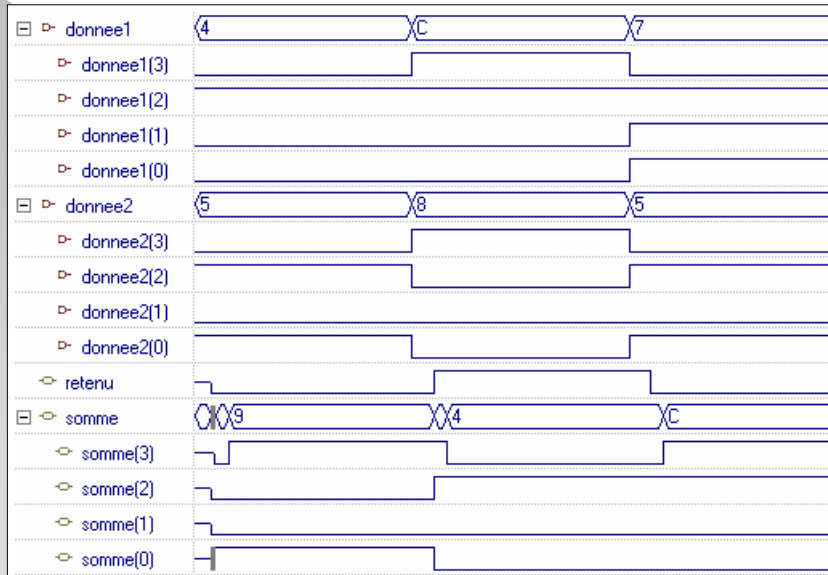
## L'instanciation de composants simulation



## L'opérateurs process

- Opérateur permettant d'introduire des instructions séquentielles

**process**(*liste de signaux*)

*déclaration de variables*

**begin**

...

*instructions séquentielles*

...

**end process;**

22

## Le process et les instructions

- Assignment

`<=`                      `:=`

- test

```
if condition then instructions
else instructions
end if
```

23

## Le process et les instructions (suite)

- structure selon

```
case variable
```

```
  when valeur1   => instructions
```

```
  when valeur2   => instructions
```

```
  ...
```

```
  when others   => instructions
```

```
end case;
```

24

## Le process et les instructions (suite)

- structures de boucle

```
étiquette for variable in intervalle loop
  instructions
end loop étiquette
```

```
étiquette while condition loop
  instructions
end loop étiquette
```



```
next
```

```
exit
```

25
  
## Le process et les instructions exemple d'une bascule D

```
entity basculeD is
port(   clk : in bit;
        D : in bit;
        Q : out bit);
end basculeD;
architecture description of basculeD is
begin
process(clk)
begin
    if(clk'event and clk = '1') then Q <= D;
    end if;
end process;
end description;
```



26

## Le process et les instructions exemple d'un compteur


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity compteur is
port( clk : in bit;
      Q : out std_logic_vector(0 to 3));
end compteur;
architecture descrip of compteur is
signal cpt : integer range 0 to 15;
begin
    process(clk)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            cpt <= cpt + 1;
        end if;
    end process;
    Q <= std_logic_vector(cpt);
end;

```

27
 
## Le process et les instructions exemple d'un compteur - simulation



28

## Le process et les instructions compteur modulo 9


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.std_arith.all;
entity compteur is
port( clk : in bit;
      Q : out std_logic_vector(0 to 3));
end compteur;
architecture descrip of compteur is
begin
    process(clk)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            Q <= Q + 1;
            if(Q = "1001") then Q <= "0000";
            end if;
        end if;
    end process;
end descrip;

```

29
 
## Le process et les instructions compteur modulo 9 - simulation




30

## Le process et les instructions compteur modulo 9 - correction

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.std_arith.all;
entity compteur is
port( clk : in bit;
      Q : out std_logic_vector(0 to 3));
end compteur;
architecture descrip of compteur is
begin
    process(clk)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            Q <= Q + 1;
            if(Q = "1000") then Q <= "0000";
            end if;
        end if;
    end process;
end


```

 

31

## Implantation de machine d'état conception

N° Etat	Action	V	L1	L0
0	Attente	0	z	z
1	Détection d'un front montant	0	z	z
2	Affichage court	1	0	1
3	Détection d'un front	0	z	z
4	Affichage moyen	1	1	0
5	Détection d'un front	0	z	z
6	Affichage long	1	1	1

 

32



## Implantation de machine d'état implantation - 1

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.std_arith.all;
entity detection is
port( clk    : in bit;
      E      : in bit;
      L      : out std_logic_vector(1 downto 0);
      V      : out std_logic);
end detection;
architecture descript of detection is
signal etat : std_logic_vector(0 to 2);
begin
process(clk)
begin

```

33

## Implantation de machine d'état implantation - 2

```

if(clk'event and clk='1') then
  case etat is
    when "000" => if(E='1')    then etat <= "001";
                  else etat <= "000";
                  end if;
    when "001" => if(E='1')    then etat <= "011";
                  else etat <= "010";
                  end if;
    when "010" => etat <= "000";
    when "011" => if(E='1')    then etat <= "101";
                  else etat <= "100";
                  end if;
    when "100" => etat <= "000";
    when "101" => if(E='1')    then etat <= "000";
                  else etat <= "110";
                  end if;
    when others => etat <= "000";
  end case;
end if;
end process;

```

34

## Implantation de machine d'état implantation - 3

```
with etat select
L <= "01" when "010",
      "10" when "100",
      "11" when "110",
      "ZZ" when "011",
      "ZZ" when others;

with etat select
V <= '1' when "010",
      '1' when "100",
      '1' when "110",
      '0' when others;

end descript;
```

35



## Implantation de machine d'état implantation - 3

```
with etat select
L <= "01" when "010",
      "10" when "100",
      "11" when "110",
      "ZZ" when "011",
      "ZZ" when others;


with etat select
V <= '1' when "010",
      '1' when "100",
      '1' when "110",
      '0' when others;

end descript;
```

36

  
 
## Conception modulaire Package – exemple (suite)



39

## Conception modulaire Package – Code MLI

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
package MLI_pkg is
  component MLI
    port(
      clk : in bit; -- horloge 128*Tclk=50us
      entree_G : in integer(0 to 127); -- vitesse moteur G
      entree_D : in integer(0 to 127); -- vitesse moteur D
      Droit : out bit; -- sortie moteur droit
      Gauche: out bit); -- sortie moteur
  gauche
  end component;
end MLI_pkg;
entity MLI is
  port(
    clk : in bit; -- horloge 128*Tclk=50us
    entree_G : in integer(0 to 127); -- vitesse moteur G
    entree_D : in integer(0 to 127); -- vitesse moteur D
    Droit : out bit; -- sortie moteur droit
    Gauche: out bit); -- sortie moteur gauche end MLI;
End MLI;

```

40

## Conception modulaire Package – Code MLI (suite)

```

architecture des of MLI is
signal cpt : integer(0 to 127);           -- compteur interne
begin
process(clk)
begin
    if (clk'event and clk = '1') then    cpt <= cpt + 1;
    if(cpt>entree_D) then Droit <= '1';
        else Droit <= '0';
    end if;
    if(cpt>entree_G) then Gauche <= '1';
        else Gauche <= '0'
    end if;
    end if;
end process;
end des;

```

41

## Conception modulaire Package – Code robot

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
package gestion_pkg is
    component robot
        port(
            clk : in bit;           -- horloge
            marche : in bit;       -- mise en marche
            capteur_droit : in bit; -- capteur droit
            capteur_gauche : in bit; -- capteur gauche
            M_gauche : out integer(0 to 127); -- sortie moteur G
            M_droit : out integer(0 to 127)); -- sortie moteur D
        end component;
    end gestion_pkg;
entity robot is
port(
    clk : in bit;           -- horloge
    marche : in bit;       -- mise en marche
    capteur_droit : in bit; -- capteur droit
    capteur_gauche : in bit; -- capteur gauche
    M_gauche : out integer(0 to 127); -- sortie moteur G
    M_droit : out integer(0 to 127)); -- sortie moteur D
end component;
end robot;

```

42

## Conception modulaire Package – Code robot (suite)

```

architecture etat of robot is
signal etat : integer(0 to 3); -- variable d'état
begin
process(clk)
begin
    if (clk'event and clk = '1') then
    case etat is
-- état 0 : attente mise en marche
when 0 =>
        if( marche = '1')
            then etat <= 1;
            else etat <= 0;
        end if;
    end if;

```

43

## Conception modulaire Package – Code robot (suite)

```

-- état 1 : suivi de ligne
when 1 => if marche = '1' then
    if (capteur_droit = '0' and capteur_gauche = '1') then etat <= 2;
    else if (capteur_droit = '1' and capteur_gauche = '0') then etat <= 3;
    else if (capteur_droit = '1' and capteur_gauche = '0') then etat <= 0;
    else
        M_gauche <= 64;
        M_droit <= 64;
        etat <= 1;
    end if;
end if;
end if;
end if;

else etat <= 0;
end if;

```

44

## Conception modulaire Package – Code robot (suite)

### -- état 2 : visage à droite

```
when 2 => if marche = '1' then
    if (capteur_droit = '1' and capteur_gauche = '1') then etat <= 1;
        else if (capteur_droit = '1' and capteur_gauche = '0') then etat <= 3;
        else
            M_droit <= M_droit + 1;
            M_gauche <= M_gauche - 1;
        etat <= 2;
    end if;
end if;
else etat <= 0;
end if;
```

45

## Conception modulaire Package – Code robot (suite)

### -- état 3 : visage à gauche

```
when 3 => if marche = '1' then
    if (capteur_droit = '1' and capteur_gauche = '1') then etat <= 1;
        else if (capteur_droit = '0' and capteur_gauche = '1') then etat <= 2;
        else
            M_droit <= M_droit - 1;
            M_gauche <= M_gauche + 1;
        etat <= 3;
    end if;
end if;
else etat <= 0;
end if;
```

### -- état 3 : visage à gauche

```
when others => etat <= 0;
end case;
end if;
end process;
end etat;
```

46

## Conception modulaire Package – Code commande

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.gestion_pkg.all;
use work.mli_pkg.all;
entity commande is
port(
-- partie Gestion
    horloge : in bit;           -- horloge gestion capteur
    bouton_marche : in bit;    -- mise en marche
    C_droit : in bit;          -- capteur droit (suivit de ligne)
    C_gauche : in bit;        -- capteur gauche (suivit de ligne)

-- partie MLI
    horloge_MLI : in bit;      -- horloge 3MHz (signal de sortie 20KHz)
    Commande_Droit : out bit;  -- sortie moteur droit
    Commande_Gauche : out bit; -- sortie moteur gauche
end commande;

```

47

## Conception modulaire Package – Code commande

```

architecture des of commande is

-- déclaration des signaux internes
    signal inter_G : integer(0 to 127); -- commande du moteur gauche
    signal inter_D : integer(0 to 127); -- commande du moteur droit
begin

-- gestion des capteurs
    F1: robot
    port map(horloge,bouton_marche,C_droit,C_gauche,inter_G,inter_D);

-- génération de la MLI
    F2: MLI
    port map( horloge_MLI, inter_G, inter_D,Commande_Droit,Commande_Gauche);

end des;

```

48